

* How to implement a Decoder To Convert Binary to Octal?!!

Ans:

By using (3-8) Decoder:-

A	B	C	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

~~~~~



## Q4.24)

Design a BCD-to-decimal decoder using the unused combinations of the BCD code as don't-care conditions.

Ans.

| BCD  | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0000 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 0001 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 0010 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 0011 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  |
| 0100 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 0101 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 0110 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 0111 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1000 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1001 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

$$D9 = 9 + \sum d(10,11,12,13,14,15) \quad , \quad D8 = 8 + \sum d(10,11,12,13,14,15)$$

$$D7 = 7 + \sum d(10,11,12,13,14,15) \quad , \quad D6 = 6 + \sum d(10,11,12,13,14,15)$$

$$D5 = 5 + \sum d(10,11,12,13,14,15) \quad , \quad D4 = 4 + \sum d(10,11,12,13,14,15)$$

$$D3 = 3 + \sum d(10,11,12,13,14,15) \quad , \quad D2 = 2 + \sum d(10,11,12,13,14,15)$$

$$D1 = 1 + \sum d(10,11,12,13,14,15) \quad , \quad D0 = 0 + \sum d(10,11,12,13,14,15)$$

| Ab/<br>/cd | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------|----|----|----|----|
| 00         | D0 | D4 | x  | D8 |
| 01         | D1 | D5 | x  | D9 |
| 11         | D3 | D7 | x  | x  |
| 10         | D2 | D6 | x  | x  |


$$D0 = a'b'c'd' \quad D1 = A'B'C'D \quad D2 = B'CD' \quad D3 = B'CD \quad D4 = BC'D' \quad D5 = BC'D \quad D6 = BCD' \\ D7 = BCD \quad D8 = AD' \quad D9 = AD$$


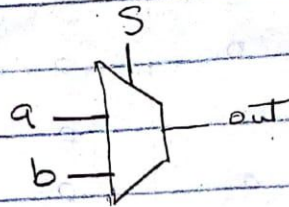
# \* Multiplexer (Mux)

↳ Called (data Selector)


↳ switch Passes one of its input through outputs by using select line (S)



| S | output |
|---|--------|
| 0 | a      |
| 1 | b      |

| S | a | b | output |
|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | X | 0      |
| 0 | 1 | X | 1      |
| 1 | X | 0 | 0      |
| 1 | X | 1 | 1      |

$$\text{output} = S'a + Sb$$

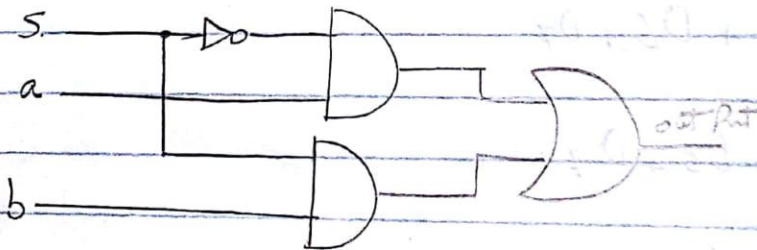

$2^n$  input  $\Rightarrow$  n select line.

2 input  $\Rightarrow$  1 select line (called 2 to 1 Mux)

4 input  $\rightarrow$  2 select line (called 4 to 1 Mux)


8 input  $\rightarrow$  3 select line (called 8 to 1 Mux)

no. of input  $\rightarrow$  one output  
or (8x1) Mux.

one (output)  $\rightarrow$  Multiplexer  $\rightarrow$  one output



## \* 4 to 1 Mux:

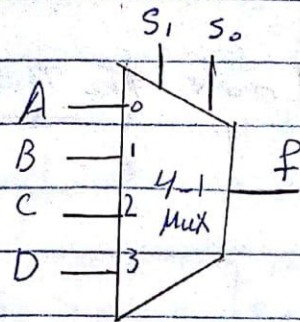

| S <sub>1</sub> | S <sub>0</sub> | F |
|----------------|----------------|---|
| 0              | 0              | A |
| 0              | 1              | B |
| 1              | 0              | C |
| 1              | 1              | D |

$$F = A S_1' S_0' + B S_1' S_0 + C S_1 S_0' + D S_1 S_0$$

Very important

## \* Implement The Boolean Function using Mux:

EX.

$$F(x, y, z) = \sum m(1, 2, 6, 7)$$


Implement the boolean Fun. using Mux.

Ans.

① أولاً نبين ال Truth Table لـ (F)

| S <sub>1</sub> | S <sub>0</sub> | x | y | z | F |
|----------------|----------------|---|---|---|---|
| 0              | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0              | 0              | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0              | 1              | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0              | 1              | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1              | 0              | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1              | 0              | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1              | 1              | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1              | 1              | 1 | 1 | 1 | 1 |

② نحدد ال (select lines)

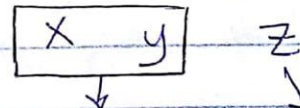

Select lines.

Data line.

S<sub>1</sub> S<sub>0</sub>

③ نحدد نوع ال (Mux) من عدد ال select line

2 select line  $\Rightarrow 2^n \rightarrow 4$  inputs



④ قم بوضع قيم  $S_1, S_0$  Truth Table

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 0 | 0 | → 0 |
| 0 | 1 | → 1 |
| 1 | 0 | → 2 |
| 1 | 1 | → 3 |

علاقة

⑤ حسب  $(F)$  بالنسبة ل  $(Z)$  عندما  $S_1, S_0$  ب 0

وعندما ب 1

وعندما ب 2

وعندما ب 3


عندما  $S_1, S_0$  ب 0 ← قيمة  $Z = F$

وعندما  $S_1, S_0$  ب 1 ← قيمة  $Z' = F$

وعندما  $S_1, S_0$  ب 2 ← قيمة  $0 = F$

وعندما  $S_1, S_0$  ب 3 ← قيمة  $1 = F$

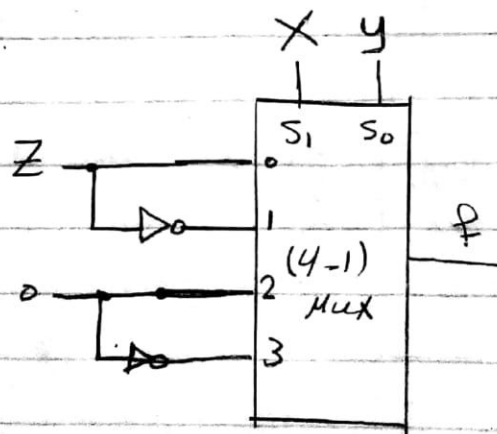⑥ قم بتركيب (Mux) ولفظ قيم ال (inputs) عليه






Ex.

Implement  $F(a,b,c) = \sum m(0,3,5,6)$  using Multi plexer


Ans.

| a | b | c | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

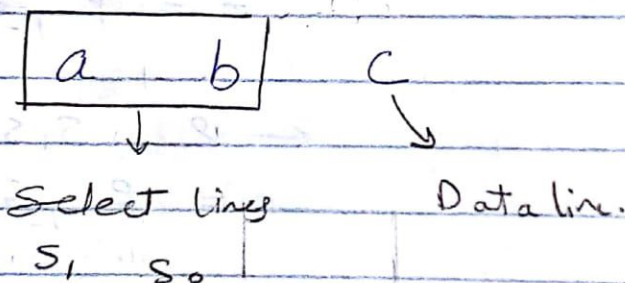

2 select line  $\rightarrow$  4 input

$\rightarrow (4-1)$  Mux.

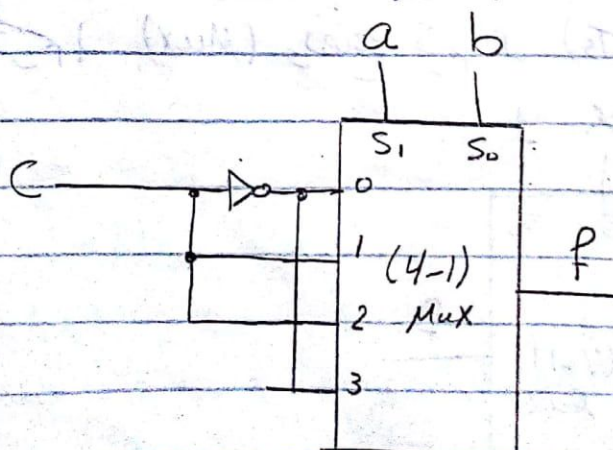





\* Implement The function:  $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$   
using  $(8 \times 1)$  Mux.

Ans.

| Select lines. |         |         | D | F |
|---------------|---------|---------|---|---|
| $s_2$ A       | $s_1$ B | $s_0$ C |   |   |
| 0             | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 0             | 0       | 0       | 1 | 1 |
| 0             | 1       | 0       | 0 | 0 |
| 0             | 1       | 0       | 1 | 1 |
| 0             | 1       | 1       | 0 | 1 |
| 0             | 1       | 1       | 1 | 0 |
| 1             | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 1             | 0       | 0       | 1 | 0 |
| 1             | 0       | 1       | 0 | 0 |
| 1             | 0       | 1       | 1 | 1 |
| 1             | 1       | 0       | 0 | 1 |
| 1             | 1       | 0       | 1 | 1 |
| 1             | 1       | 1       | 0 | 1 |
| 1             | 1       | 1       | 1 | 1 |

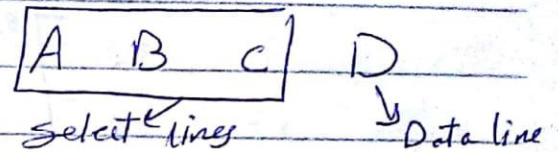

3 select line  
 $= 2^3 = 8$  inputs.

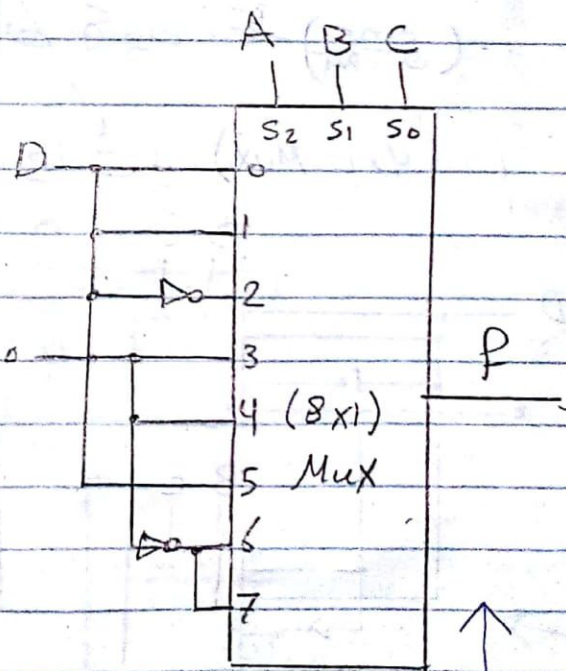

Ex:

Q(4.34)

\* Implement The function  $f(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$   
using  $(4 \times 1)$  Mux and external gates.


← نفس المثال السابقة والذي يجب ان نأخذ (8-1) Mux ونستخدم (4x1) Mux



Ans

(4x1) Mux  $\rightarrow$  has 2 select lines

| select line |   | Data |   |   |                                      |
|-------------|---|------|---|---|--------------------------------------|
| A           | B | C    | D | F |                                      |
| 0           | 0 | 0    | 0 | 0 | When $\overline{A}\overline{B} = 00$ |
| 0           | 0 | 0    | 1 | 1 | $F = D$                              |
| 0           | 0 | 1    | 0 | 0 |                                      |
| 0           | 0 | 1    | 1 | 1 |                                      |
| 0           | 1 | 0    | 0 | 1 | When $\overline{A}B = 01$            |
| 0           | 1 | 0    | 1 | 1 | $F = \overline{C}D = (C+D)'$         |
| 0           | 1 | 1    | 0 | 0 |                                      |
| 0           | 1 | 1    | 1 | 0 |                                      |
| 1           | 0 | 0    | 0 | 0 |                                      |
| 1           | 0 | 0    | 1 | 0 | When $A\overline{B} = 10$            |
| 1           | 0 | 1    | 0 | 0 | $F = CD$                             |
| 1           | 0 | 1    | 1 | 1 |                                      |
| 1           | 1 | 0    | 0 | 1 |                                      |
| 1           | 1 | 0    | 1 | 1 | When $AB = 11$                       |
| 1           | 1 | 1    | 0 | 1 | $F = 1$                              |
| 1           | 1 | 1    | 1 | 1 |                                      |

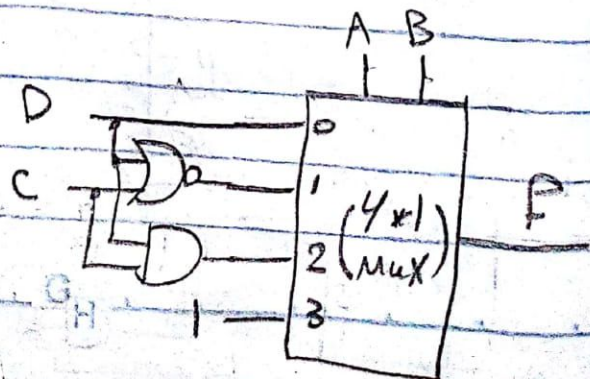



Q(4-31)

Construct  $(16 \times 1)$  Mux with two  $(8 \times 1)$  Mux and one  $(2 \times 1)$  Mux. use block diagram.

Ans.

① (inputs) 16

$16/8 \Rightarrow$  two of  $(8 \times 1)$  Mux.


② (outputs) 1 (one  $(2 \times 1)$  Mux)

③ (select line) 4 (select line  $(16 \times 1)$ )

4 select line (A, B, C, D)

3 select line  $(8 \times 1)$

3 select line

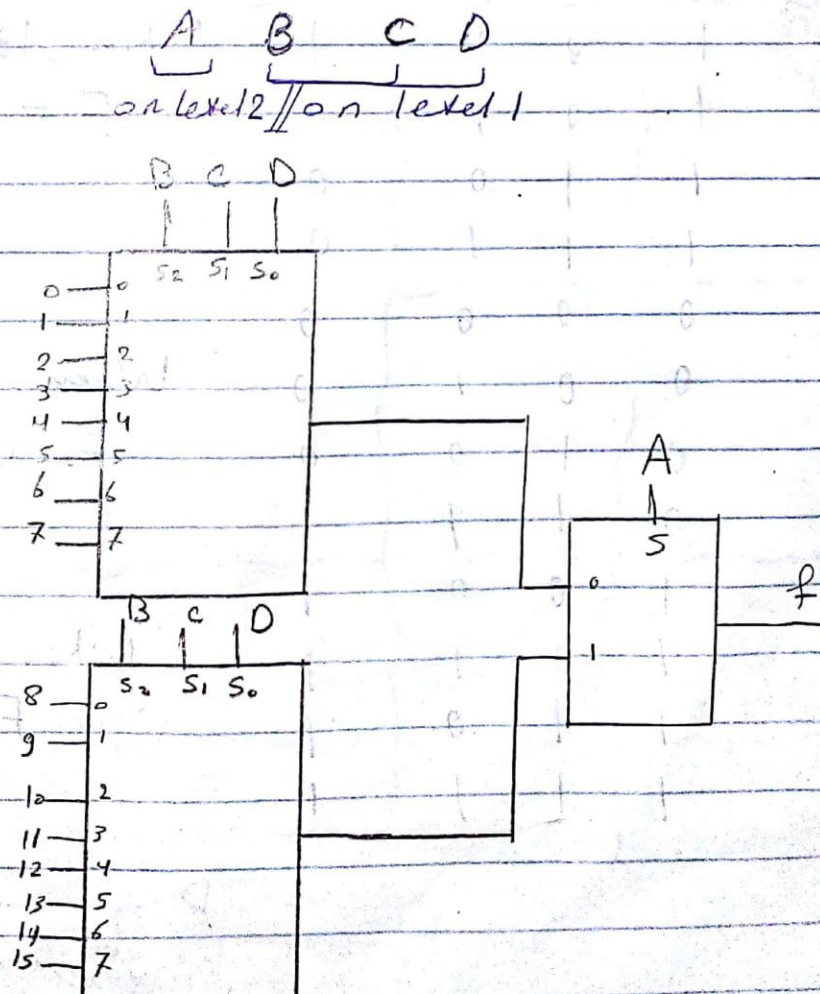



4.32)

Implement the following Boolean function with a multiplexer:

(a)  $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 8, 10, 14)$


(b)  $F(A, B, C, D) = \prod M(2, 6, 11) =$

$(A+B+C'+D)(A+B'+C'+D)(A'+B+C'+D')$

$F = \sum m(0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15)$

Ans.

| ABC D | FA     | FB     |
|-------|--------|--------|
| 000 0 | 1 $D'$ | 1 $1$  |
| 000 1 | 0      | 1      |
| 001 0 | 1 $D'$ | 0 $D$  |
| 001 1 | 0      | 1      |
| 010 0 | 0 $D$  | 1 $1$  |
| 010 1 | 1      | 1      |
| 011 0 | 0 $0$  | 0 $D$  |
| 011 1 | 0      | 1      |
| 100 0 | 1 $D'$ | 1 $1$  |
| 100 1 | 0      | 1      |
| 101 0 | 1 $D'$ | 1 $D'$ |
| 101 1 | 0      | 0      |
| 110 0 | 0 $0$  | 1 $1$  |
| 110 1 | 0      | 1      |
| 111 0 | 1 $D'$ | 1 $1$  |
| 111 1 | 0      | 1      |

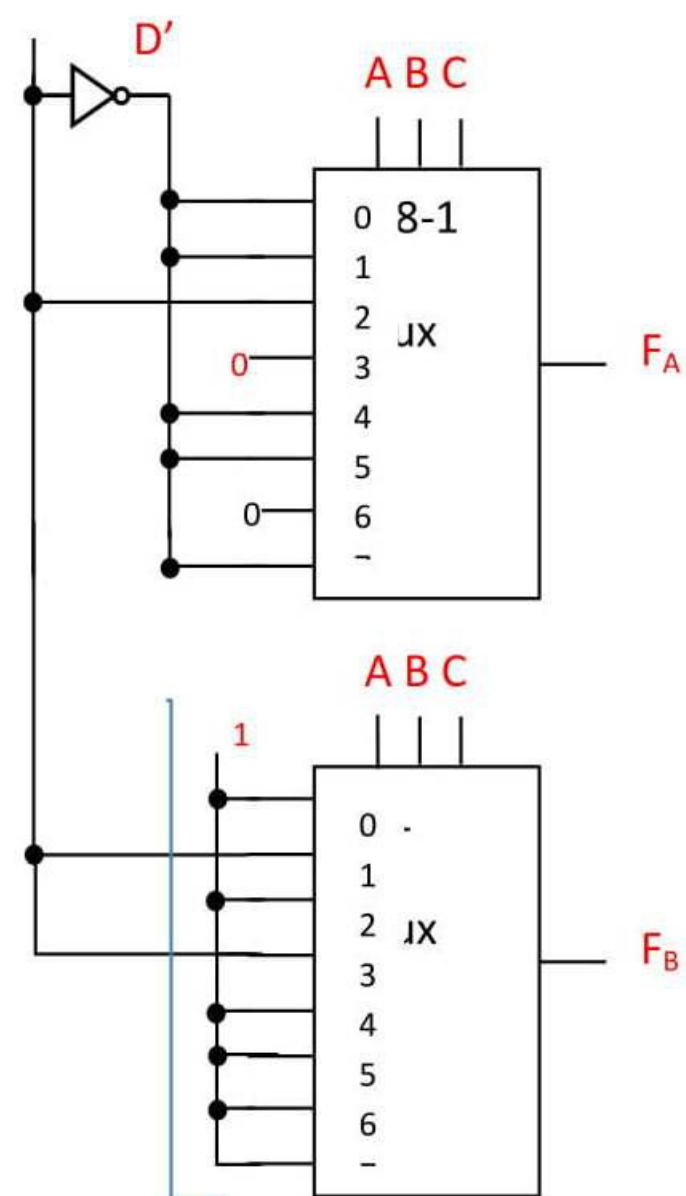


Q4.33) Implement a full adder with two 4 X 1 multiplexers.

Ans.

FULL ADDER THAT ADDS **A** and **B** WITH CARRY **C**:

| A | B | C | S | $F_S$ | $C_0$ | $F_{C_0}$ |
|---|---|---|---|-------|-------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | $C$   | 0     | 0         |
| 0 | 0 | 1 | 1 |       | 0     |           |
| 0 | 1 | 0 | 1 | $C'$  | 0     | $C$       |
| 0 | 1 | 1 | 0 |       | 1     |           |
| 1 | 0 | 0 | 1 | $C'$  | 0     | $C$       |
| 1 | 0 | 1 | 0 |       | 1     |           |
| 1 | 1 | 0 | 0 | $C$   | 1     | 1         |
| 1 | 1 | 1 | 1 |       | 1     |           |

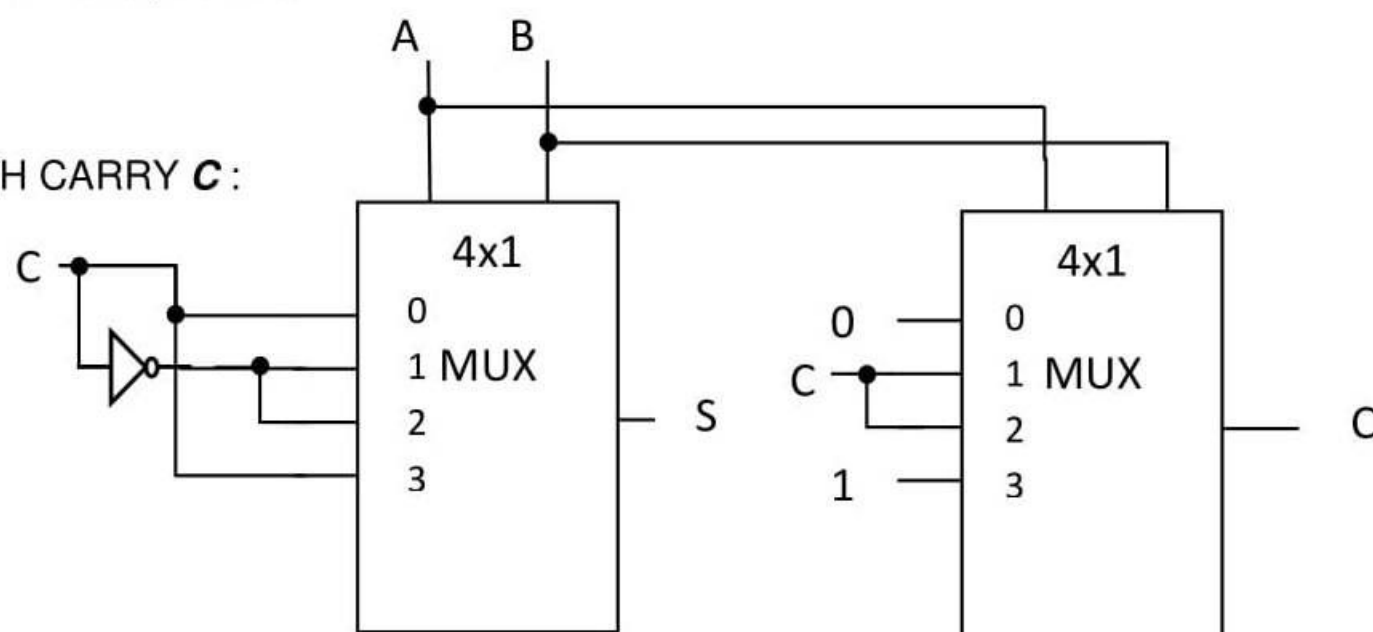



## Q4.34)

An 8 X 1 multiplexer has inputs  $A$ ,  $B$ , and  $C$  connected to the selection inputs  $S_2$ ,  $S_1$ , and  $S_0$ , respectively. The data inputs  $I_0$  through  $I_7$  are as follows:

- (a)  $I_1 = I_2 = I_7 = 0$ ;  $I_3 = I_5 = 1$ ;  $I_0 = I_4 = D$ ; and  $I_6 = D'$ .  
 (b)  $I_1 = I_2 = 0$ ;  $I_3 = I_7 = 1$ ;  $I_4 = I_5 = D$ ; and  $I_0 = I_6 = D'$ .

Determine the Boolean function that the multiplexer implements.

Ans.

| I              | Select lines |   |   | Data line | Fa | Fb |
|----------------|--------------|---|---|-----------|----|----|
|                | A            | B | C | D         |    |    |
| I <sub>0</sub> | 0            | 0 | 0 | 0         | 0  | 1  |
|                | 0            | 0 | 0 | 1         | 1  | 0  |
| I <sub>1</sub> | 0            | 0 | 1 | 0         | 0  | 0  |
|                | 0            | 0 | 1 | 1         | 0  | 0  |
| I <sub>2</sub> | 0            | 1 | 0 | 0         | 0  | 0  |
|                | 0            | 1 | 0 | 1         | 0  | 0  |
| I <sub>3</sub> | 0            | 1 | 1 | 0         | 1  | 1  |
|                | 0            | 1 | 1 | 1         | 1  | 1  |
| I <sub>4</sub> | 1            | 0 | 0 | 0         | 0  | 0  |
|                | 1            | 0 | 0 | 1         | 1  | 1  |
| I <sub>5</sub> | 1            | 0 | 1 | 0         | 1  | 0  |
|                | 1            | 0 | 1 | 1         | 1  | 1  |
| I <sub>6</sub> | 1            | 1 | 0 | 0         | 1  | 1  |
|                | 1            | 1 | 0 | 1         | 0  | 0  |
| I <sub>7</sub> | 1            | 1 | 1 | 0         | 0  | 1  |
|                | 1            | 1 | 1 | 1         | 0  | 1  |

$$F_a = \sum m(1, 6, 7, 9, 10, 11, 12)$$

$$F_b = \sum m(0, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15)$$

Then derive the Boolean function using K-map

| AB/<br>CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|----|----|----|----|
| 00        |    |    | 1  |    |
| 01        | 1  |    |    | 1  |
| 11        |    | 1  |    | 1  |
| 10        |    | 1  |    | 1  |

$$F_A = B'C'D + ABC'D' + A'BC + AB'C$$

$$F_B = \sum m(0, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15)$$

| AB/<br>CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|----|----|----|----|
| 00        | 1  |    | 1  |    |
| 01        |    |    |    | 1  |
| 11        |    | 1  | 1  | 1  |
| 10        |    | 1  | 1  |    |

$$F_B = A'B'C'D' + AB'D + BC + ABD'$$